# LABORATÓRIO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO



# Experiência 1: Medição de tensão CC e CA Curso de Informática - 2020

**Prof. Wedson Gomes** 

\_\_\_\_\_

### **Objetivos**

- Medir tensão elétrica em CC e CA, utilizando o multímetro digital;
- Comparar valores medidos com valores calculados.

#### **Material Utilizado**

01 Multímetro digital e 03 pilhas de 1,5 volts.

# Medição utilizando um multímetro

O multímetro é um dos equipamentos mais comuns de medição de grandezas elétricas. Ele pode medir, por exemplo: tensão, corrente, resistência entre outras. É preciso muito cuidado ao se trabalhar com o multímetro, pois o manuseio incorreto pode ser uma fonte de perigo. Existem diferentes tipos de multímetros, o da figura ao lado, é um multímetro digital.

Os botões do multímetro ao lado são os seguintes: *POWER* para ligar/desligar o multímetro, *PK HOLD* para segurar a leitura no display, *B/L* para ligar o fundo luminoso e *DC/AC* para alternar os modos de leitura do instrumento. No centro do multímetro temos um seletor que permite escolher qual grandeza será lida. Começando do centro temos o símbolo  $\Omega$  que representa resistência elétrica. Girando para direita temos o símbolo V acompanhado de uma reta, um tracejado e um til, empilhados. Girando mais um pouco tempo o símbolo A acompanhado de uma reta, um tracejado e um til, empilhados. Girando mais tempo o  ${}^{\Omega}$ C, depois um L que representa indutância e por último o F que representa capacitância.

Nesse multímetro existem quatro diferentes sockets onde são plugadas as ponteiras. As ponteiras são usadas para conectar o multímetro ao circuito em teste e são de cores preta e vermelha. A ponteira preta **deve ser sempre** plugada no terminal "COM", que significa comum. Enquanto que a ponteira vermelha pode ser plugada no terminal da "V  $\Omega$  Hz" (tensão/resistência/frequência) ou nos terminais da corrente "20 A" ou "mA" dependendo do que se deseja medir.



Figura 1: Multímetro Digital

#### 1ª Parte - Medição de tensão CC com pilhas

Primeiro deve-se plugar a ponteira vermelha na marcação da tensão (V  $\Omega$  Hz) e a ponteira preta na marcação comum (COM). Depois escolher o modo da leitura da tensão em CC (botão DC/AC para cima) e na escala de 20 V. Veja na figura abaixo como se realiza a medição de tensão CC em uma pilha isolada:


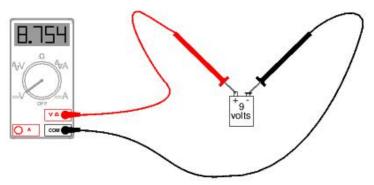


Figura 2: Medição de tensão CC em uma bateria de 9 V

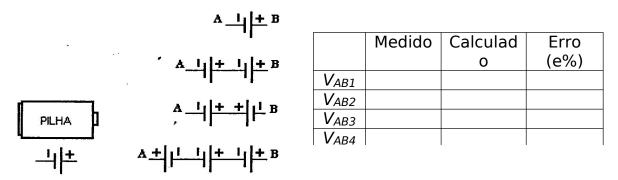Agora, conecte as pilhas de acordo com os esquemas abaixo, medindo a tensão em cada caso e preenchendo a tabela 1, abaixo.



O erro é calculado pela fórmula: 
$$e(\%) = \frac{V_{\textit{med}} - V_{\textit{nom}}}{V_{\textit{nom}}} \times 100 \quad e(\%) = \text{Erro} \\ V_{\textit{med}} = \text{Valor medido} \\ V_{\textit{nom}} = \text{Valor nominal}$$

#### 2ª Parte - Medição de tensão CA em tomadas

Neste caso deve-se apenas mudar o modo da leitura para tensão CA no multímetro, para isso é preciso apertar o botão *DC/AC*, surgirá no display AC e selecionar a escala de 750 V. É de extrema importância que os terminais das ponteiras não se toquem. Se isso ocorrer, ocasionará um curto-circuito e você poderá levar um choque. Veja na figura abaixo como se realiza a medição de tensão CA em uma tomada:

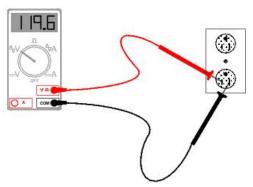


Figura 3: Medição de tensão CA em uma tomada

Agora, de forma organizada, cada componente do grupo deverá medir a tensão em uma tomada da sala e preencher a tabela 2, abaixo.

	Medido	Nominal	Erro
			(e%)
$V_1$		110 V	
V <sub>2</sub>		110 V	
<i>V</i> <sub>3</sub>		110 V	
V <sub>4</sub>		110 V	

TABELA 2

Concluída a prática, desligar o multímetro, organizar as ponteiras, recolher as pilhas e devolver tudo ao professor ou monitor.

## Observação:

1. O grupo deverá entregar um roteiro preenchido para o professor até o final do horário.

### **REFERÊNCIAS**

[ 1 ]. Oliveira, Augusto C. C; Limongi, Leonardo; Chaves, Daniel. **Práticas de Circuitos Elétricos 1.** Notas de aulas. UFPE : Recife 2010. Disponível em: <a href="https://www.cin.ufpe.br/~lheva/circuitos/praticas\_circuitos.pdf">www.cin.ufpe.br/~lheva/circuitos/praticas\_circuitos.pdf</a>. Acesso em: 19/12/12.